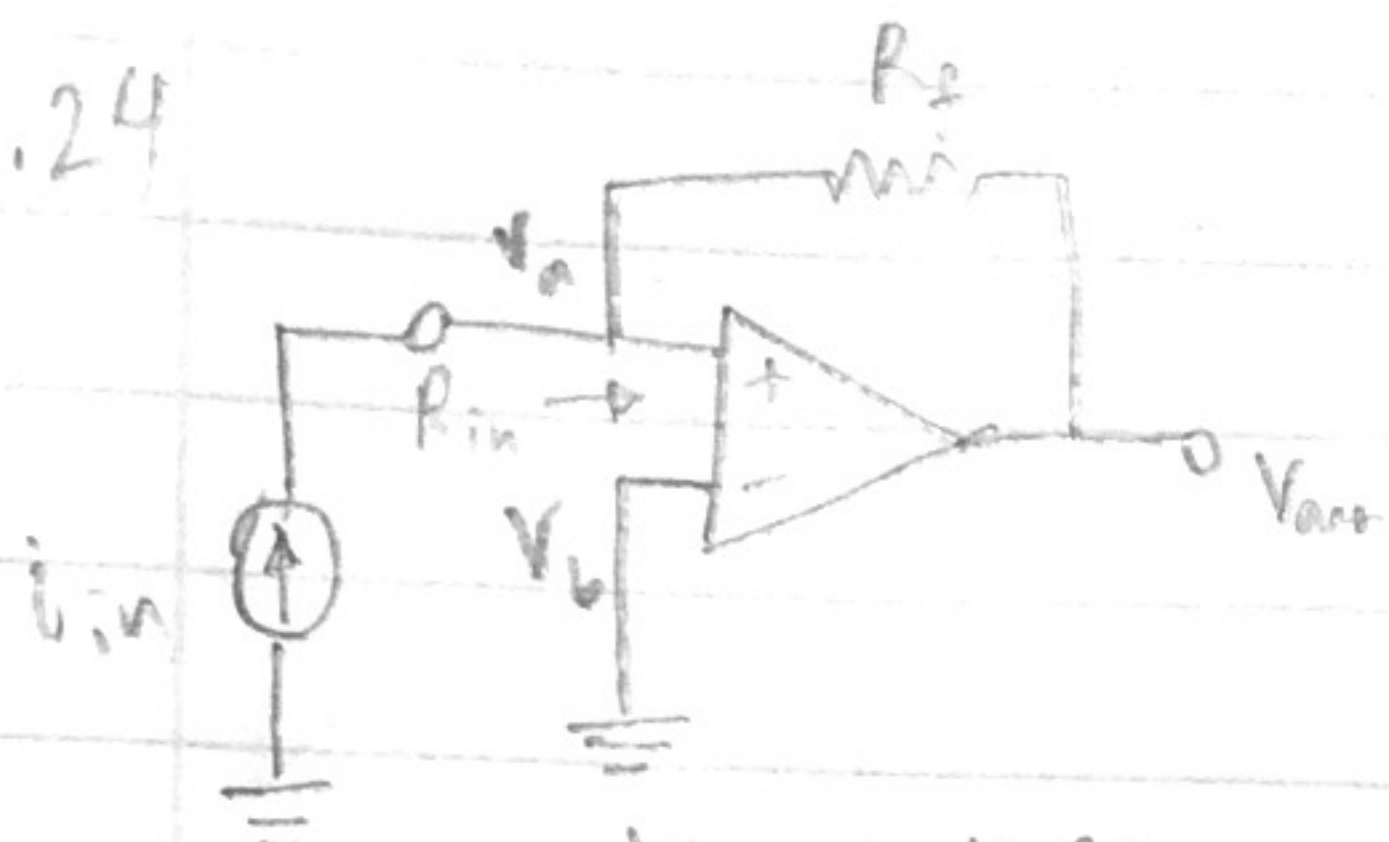


Shariq Gadamana

2.24



$$R_{in} = \frac{V_{in}}{i_{in}}, \quad V_{in} = V_a - V_b$$

$$R_{in} = \frac{V_a - V_b}{i_{in}}$$


V_{out} : KCL at non inverting input

$$i_{in} = \frac{V_a - V_{out}}{R_F}, \quad V_a = V_b = 0$$

$$i_{in} = \frac{0 - V_{out}}{R_F} \Rightarrow V_{out} = -i_{in} R_F$$

flow path for i_{in} is $V_{out} \rightarrow R_F \rightarrow V_a \rightarrow \text{gnd}$ opposite

2.26

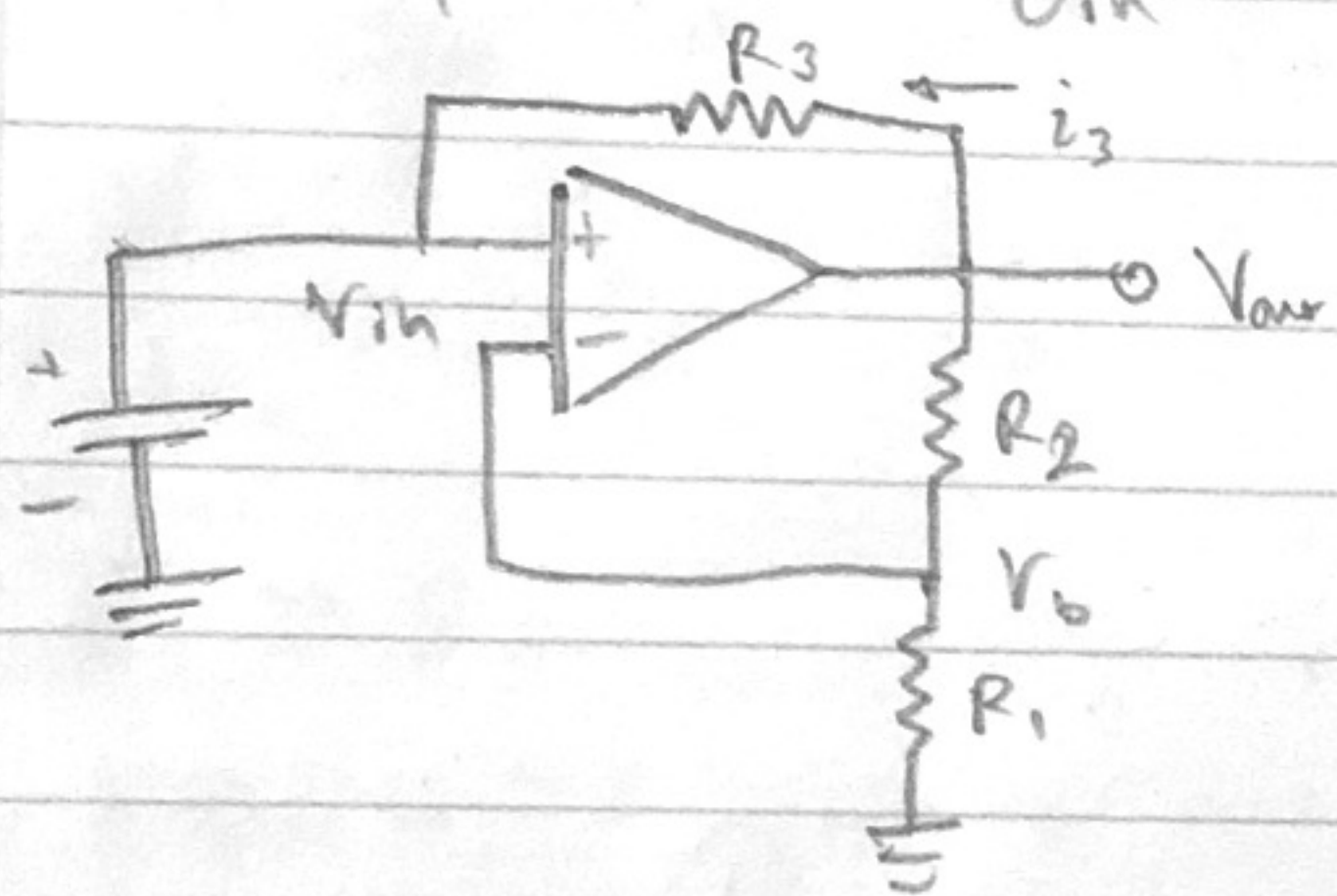

$$V_{R_2} = V_{out} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_b$$

$$V_a = V_{in}$$


$$V_b = V_{out} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

$$\left. \begin{matrix} V_a = V_{in} \\ V_b = V_{out} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \end{matrix} \right\} V_a = V_b = V_{in} = V_{out} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

$$i_3 = \frac{V_{out} - V_a}{R_3} = \frac{V_{out} - V_{out} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)}{R_3} = \frac{V_{out}}{R_3} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

i_3 flows into the battery and not op-amp due to the high input resistance


2.58

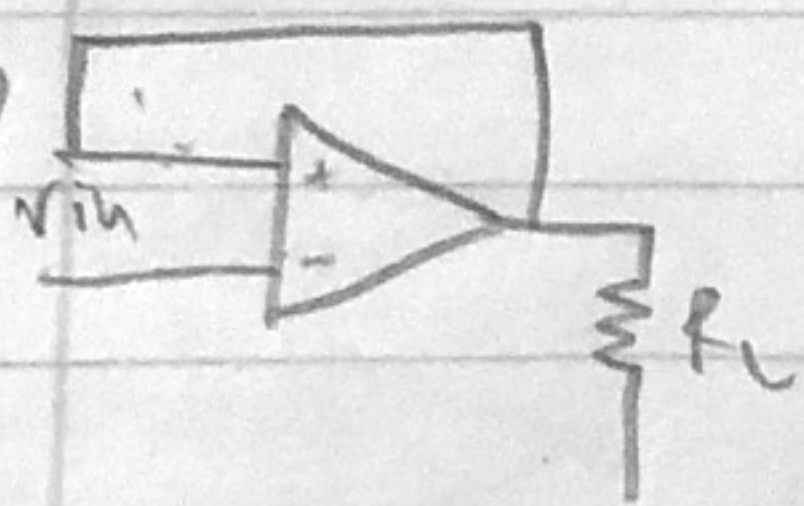

$$V_o = V_{in} = -2V$$

$$P = \frac{V_o^2}{R_L} = \frac{(-2)^2}{4.7k} = 0.85 \text{ mW}$$

2.65

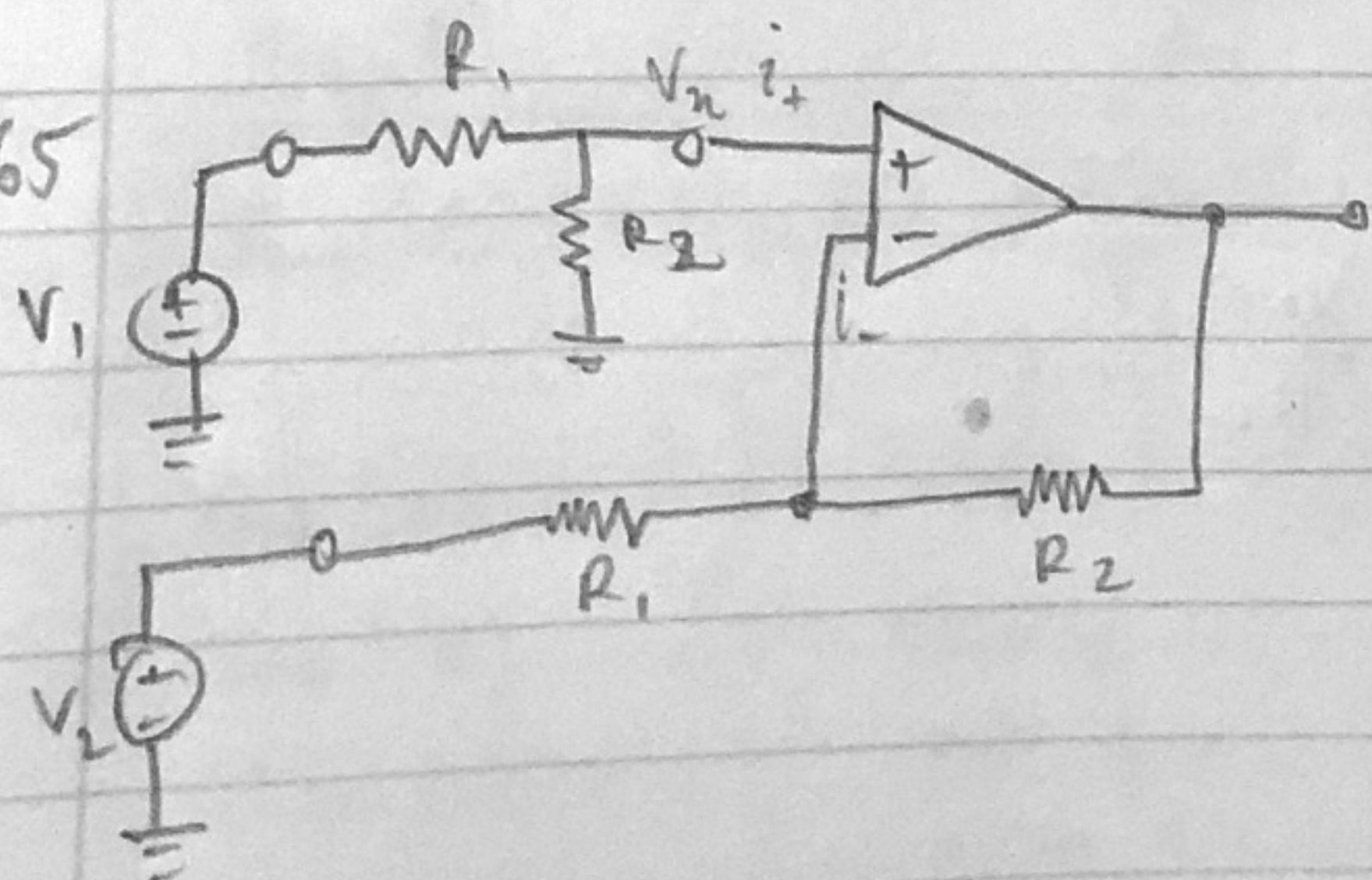

$$\frac{V_2 - V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = 0$$

$$V_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{V_1}{R_1}$$

$$V_2 \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right) = \frac{V_1}{R_1}$$

$$V_2 = \frac{V_1 R_2}{(R_1 + R_2)}$$

ideal sensing point $V_x = V_y$, KCL at V_y


$$\frac{V_y - V_1}{R_1} + \frac{V_y - V_{out}}{R_2} = 0$$

$$V_y \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right) = \frac{V_{out}}{R_2}$$

$$V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right) = \frac{V_{out}}{R_2} + \frac{V_2}{R_1}$$

$$V_{out} \left(\frac{1}{R_1} \right) = (V_1 - V_2) \cdot \frac{1}{R_1}$$
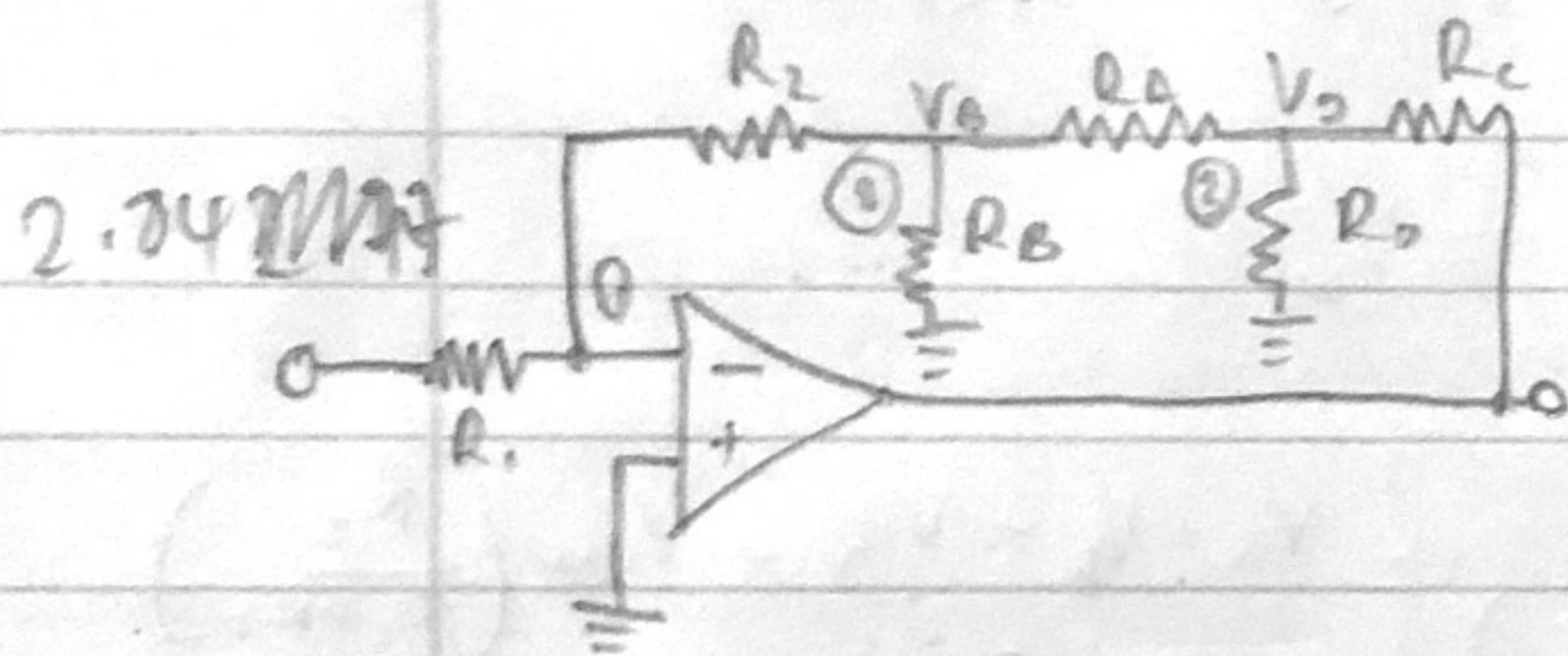
$$V_{out} = \left(\frac{R_2}{R_1} \right) (V_1 - V_2) \quad \therefore R_{eq} = \frac{R_2}{R_1}$$



$$\text{KCL at 1: } \frac{V_{in} - 0}{R_1} = \frac{0 - V_b}{R_2} \Rightarrow V_b = -\frac{R_2}{R_1} V_{in} \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{KCL at 2: } \frac{0 - V_b}{R_2} = \frac{V_b}{R_b} + \frac{V_b - V_o}{R_o} \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{V_o}{R_o} = V_b \left[\frac{1}{R_o} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_2} \right]$$

$$V_o = V_b \cdot \frac{R_o}{(R_o || R_b || R_2)}$$

$$\text{KCL at 3: } \frac{V_b - V_o}{R_o} = \frac{V_o}{R_o} + \frac{V_o - V_{out}}{R_c}$$

$$\frac{V_b}{R_o} = V_o \left(\frac{1}{R_o} + \frac{1}{R_c} + \frac{1}{R_o} \right) - \frac{V_{out}}{R_c}$$

$$\frac{V_o}{(R_o || R_c || R_o)} - \frac{V_b}{R_o} = \frac{V_{out}}{R_c}$$

① and ② : $\frac{V_B R_A}{(R_A \parallel R_B \parallel R_2)(R_A \parallel R_C \parallel R_D)} = \frac{V_B}{R_A} = \frac{V_{out}}{R_C}$

Assuming $R_2 \gg R_A \parallel R_B$; $R_A \gg R_C \parallel R_D$

$$\frac{V_B R_A}{R_2 \parallel R_A} = \frac{V_B}{R_A} = \frac{V_{out}}{R_C}$$

$$-\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{V_{in}}{R_C} + \frac{R_2 V_{in}}{R_1 R_A} = \frac{V_{out}}{R_C}$$

$$V_{in} \left(\frac{R_2}{R_A} - 1 \right) = V_{out} \cdot \frac{R_1}{R_C}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_C}{R_1} \cdot \left(\frac{R_2}{R_A} - 1 \right)$$

IF $\frac{R_2}{R_A} \gg 1 \Rightarrow R_2 \gg R_A$

$$\rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_C \cdot R_2}{R_A \cdot R_1} = 10^4$$

Let $\frac{R_C}{R_A} = 100$, $\frac{R_2}{R_1} = 100$

Let $R_1 = 10k \approx R_A$, $R_C = R_2 = 1000k$

$R_2 \gg R_A$

$1000k \gg 10k \rightarrow \text{True}$

$R_2 \gg (R_A \parallel R_B)$


$1000k \gg 10k \parallel 10k$

$1000k \gg 5k \Rightarrow \text{True } \underline{R_B = 10k}$

$R_A \gg R_C \parallel R_D$

$10k \gg (1000k \parallel 1k)$

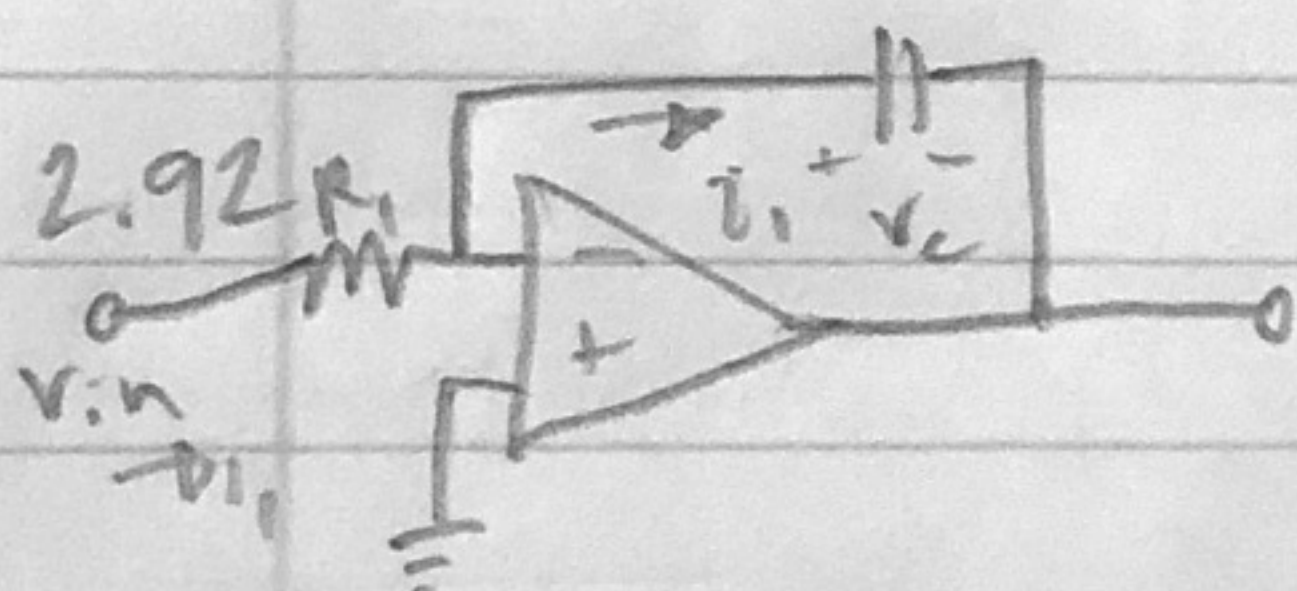
$10k \gg 1k \rightarrow \text{True } \underline{R_D = 1k}$



V_{in} step into in at $t=0$

$$V_{in}(s) = \frac{5}{s}$$

Laplace eq circuit

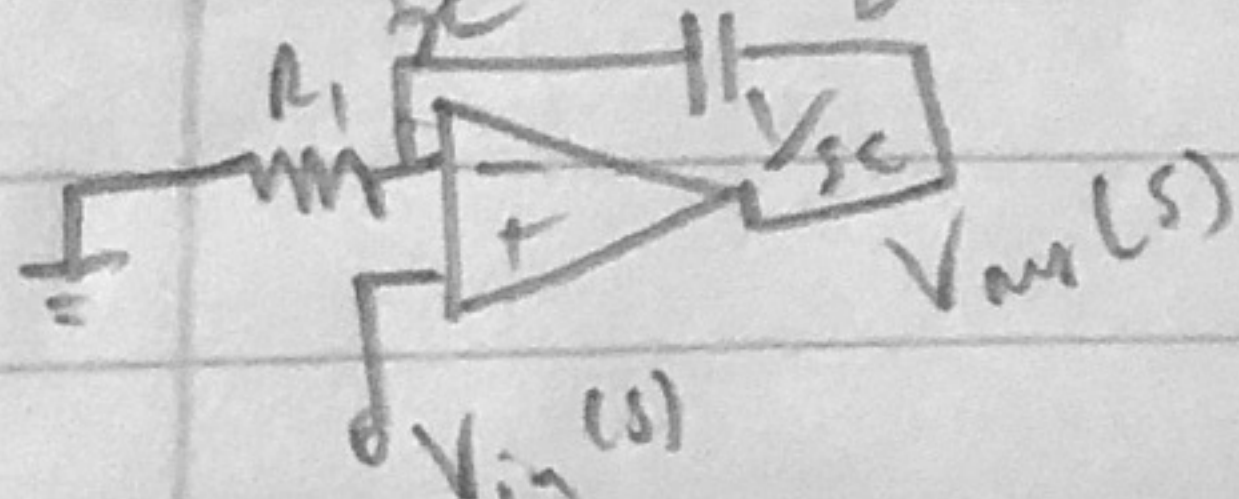

voltage at x is $V_{in}(s)$, KCL at x

$$\frac{V_{in}(s)}{R_1} + \frac{V_{in}(s) - V_{out}(s)}{\frac{1}{sc}} = 0$$


$$V_{out}(s) = V_{in}(s) + \frac{V_{in}(s)}{scR_1} \Rightarrow V_{out}(s) = \frac{1}{s} \left[1 + \frac{1}{scR_1} \right]$$

$$V_{out}(s) = \frac{1}{s} \left[1 + \frac{1}{scR_1} \right] = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2 R_1 C} = \frac{1}{s} + \frac{2000}{s^2 R_1 C}$$

$$V_{out}(t) = [1 + 2000t]$$

$15 = 2000t + 1 \Rightarrow t = 7ms$
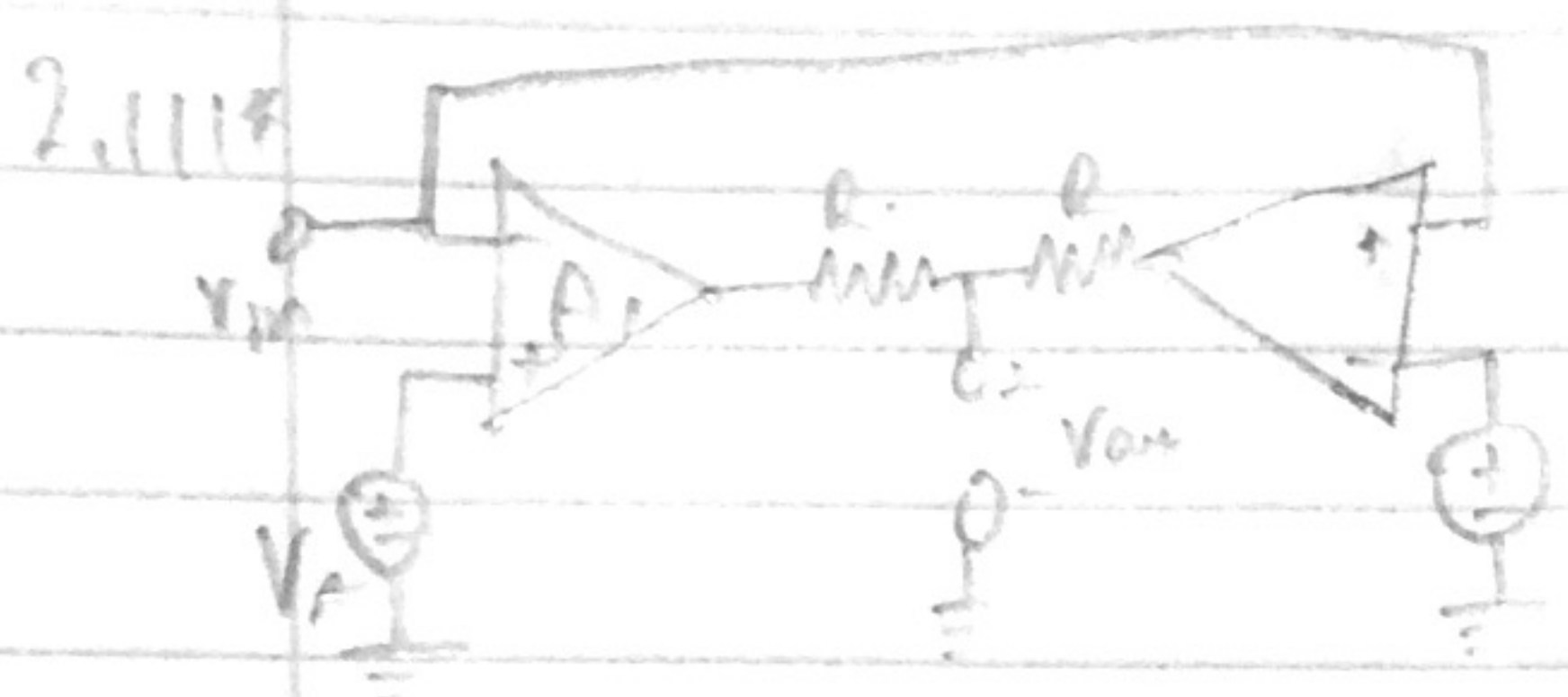
$$V_{out}(t) = \begin{cases} 1 + 2000t & 0 < t < 7ms \\ 15 & t > 7ms \end{cases}$$



For $V_{in} > V_A$ $V_{out} = -V_o$; supply = $-15V$
 For $V_{in} < V_A$ $V_{out} = V_o$; supply = $+15V$
 For $V_{in} < V_B$ $V_{out} = V_o$; supply = $-15V$
 For $V_{in} > V_B$ $V_{out} = V_o$; supply = $+15V$

$$V_{out} = \begin{cases} -15V & \text{for } V_A < V_{in} < V_B \\ +15V & \text{for } V_B < V_{in} < V_A \end{cases}$$

Given $V_A = 8V$ and $V_B = -4V$

$V_{out} = 15V$ for $-4V < V_{in} < 8V$

$= -15V$ for $-15V < V_{in} < -4V$ and $8V < V_{in} < 15V$

2.141

$$f_m = \frac{SR}{2\pi V_{FS}}$$

$$f_m = \frac{10^{-6}}{2\pi (10 \times 10^{-5})} = 15.9 \text{ MHz}$$